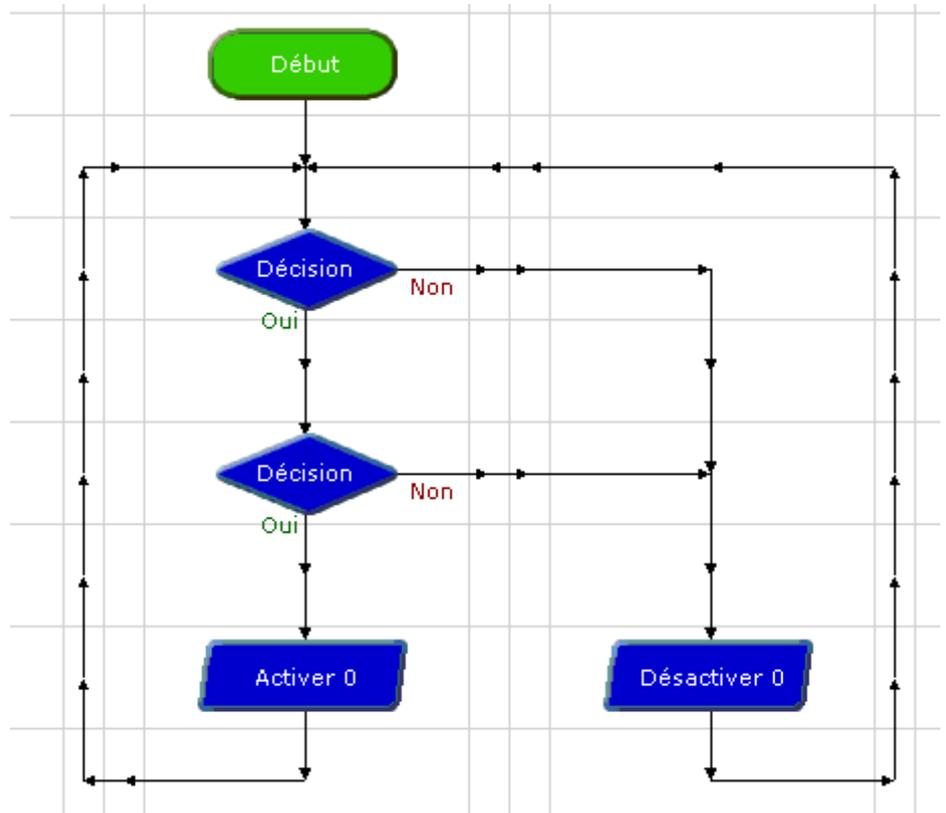


# ORGANIGRAMME DES FONCTIONS LOGIQUES ET et OU

## FONCTION LOGIQUE : ET



## FONCTION LOGIQUE : OU

